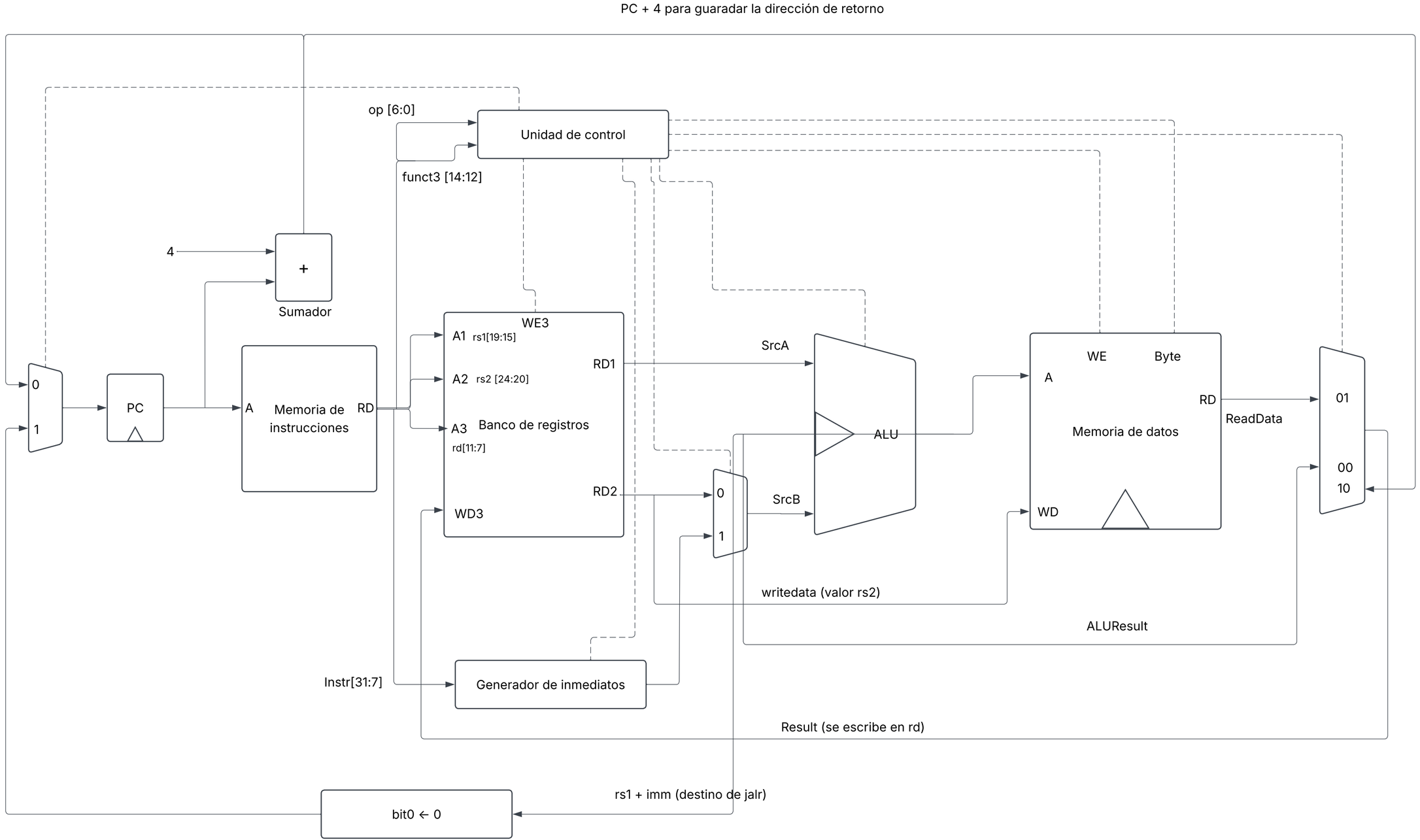
PC + 4 para guaradar la dirección de retorno
op [6:0]
Unidad de control
funct3 [14:12]
4
+
Sumador
WE3
A1 rs1[19:15]
A2 rs2 [24:20]
A3 Banco de registros
rd[11:7]
RD1
RD2
WD3
0
1
PC
A
Memoria de instrucciones
RD
SrcA
SrcB
ALU
WE
Byte
A
RD
Memoria de datos
WD
ReadData
01
00
10
writedata (valor rs2)
ALUResult
Instr[31:7]
Generador de inmediatos
Result (se escribe en rd)
rs1 + imm (destino de jalr)
bit0 ← 0